



1.Arduino UNO:

5V (พิน 5V) เชื่อมต่อกับ VCC ของ MQ-2 Gas Sensor
GND (พิน GND) เชื่อมต่อกับ GND ของ MQ-2 Gas Sensor และ pin1 ของ Piezo Speaker
A0 (พิน A0) เชื่อมต่อกับ AO ของ MQ-2 Gas Sensor
D12 (พิน D12) เชื่อมต่อกับ pin2 ของ Piezo Speaker

2.MQ-2 Gas Sensor:

VCC เชื่อมต่อกับ 5V ของ Arduino UNO
GND เชื่อมต่อกับ GND ของ Arduino UNO
AO เชื่อมต่อกับ A0 ของ Arduino UNO

3.Piezo Speaker:

pin1 เชื่อมต่อกับ GND ของ Arduino UNO
pin2 เชื่อมต่อกับ D12 ของ Arduino UNO